



B-LD3320

开发板硬件说明手册

Update@2011 年 05 月 18 日

ICRoute 用声音去沟通 VUI (Voice User Interface)

Web: www.icroute.com
Tel: 021-68546025
Mail: info@icroute.com



目录

-	简介3
<u> </u>	功能介绍3
三.	开发板示意图4
四.	开发板细节说明6
1.	USB 接口6
2.	外接电源
3.	拨动开关7
4.	LED
5.	音频输入输出接口7
6.	40PIN 锁紧座9
7.	引出 IO 管脚排针10
8.	晶振跳线帽10



一. 简介

为方便用户使用 LD3320 芯片和 M-LD3320 模块进行快速集成和开发,ICRoute 提供基于模块 M-LD3320 (http://www.icroute.com/web_cn/M_LD3320.html) 的开发板 B-LD3320。

B-LD3320 开发板使用宏晶公司的 STC10L08XE 芯片作为主控单片机,通过 40PIN 的锁紧座和 M-LD3320 模块链接,加上 SPI-Flash 作为存储器,构成了一个完整的系统来开发和使用 LD3320 芯片。开发板上集成了串口转 USB 口芯片,开发者通过一根 USB 线就可以完成供电,下载 STC 单片机程序,下载 Flash 内容,从单片机向 PC 机打印 Debug 信息。

最为关键的是,ICRoute公司提供了图形界面的下载工具软件和完整的开发源代码,开发者只需要修改拼音和准备好播放的MP3,就可以轻松完成最基础的"一问一答"的语音识别程序。

- 硬件设备只需要配合一根 USB 连线。
- 软件提供完整的解决和开发方案。
- 方便的 Debug 方式。

二. 功能介绍

B-LD3320 开发板主要特征有:

- 尺寸: 11.5*5.5cm
- 用 STC10L08XE 芯片作为开发板的控制 MCU。
- 通过 40PIN 锁紧座来链接 M-LD3320 模块。
- 通过串口转 USB 口芯片, 开发者可以通过一根 USB 连线链接 PC 机和开发板, 实现供电, 下载单片机程序, 下载 Flash 内容, 打印调试信息到 PC 机等功能。
- 焊接的 SPI-Flash 是 512Kbyte。
- 开发板引出了单片机的 8 根 I0 管脚,通过排针提供给开发者,开发者可以通过这 8 根 I0 来实现识别结果的输出。同时,这 8 根 I0 也是和开发板上的 2 个 LED 灯,4 个按键复用。




- 开发板引出了 LD3320 芯片所支持的 3 种输入和 3 种输出: mic 输入, line-in 输入, mono-line 输入, speaker 输出, headphone 输出, lin-out 输出。并且直接焊接了两个音频插座分别链接到 mic 输入和 speaker 输出。
- 开发板提供的软件支持:
 - 提供了专用下载 HEX, 开发者把 LD_DOWN. hex 下载到单片机后,运行 PC 机的配套下载软件 ICR_DT1. exe。就可以实现把 PC 机上的 MP3 数据下载到 SPI—Flash 中。
 - 提供了语音识别和播放的示范程序。开发者可以通过 ICR_DT1. exe 来修改拼音串并生成示范程序源代码,编译后下载到单片机中运行。也可以直接修改示范程序源代码中的拼音串。(*示范程序提供的工程文件是 Keil uVision2 版本的,需要开发者自行备有 Keil uVision2 版本的编译器)
 - 示范程序实现了完整的"一问一答"的场景。最多可以支持 50 句拼音串和 50 个 Mp3 文件。(Mp3 文件总长度不能大于 SPI-Flash 的容量限制为 512Kbyte)


三. 开发板示意图



info@icroute.com

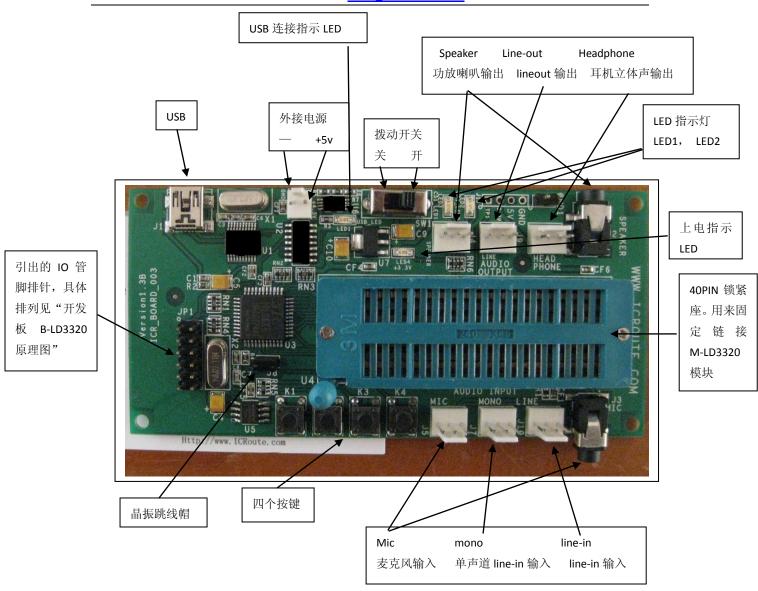

安装 M-LD3320 模块的方向

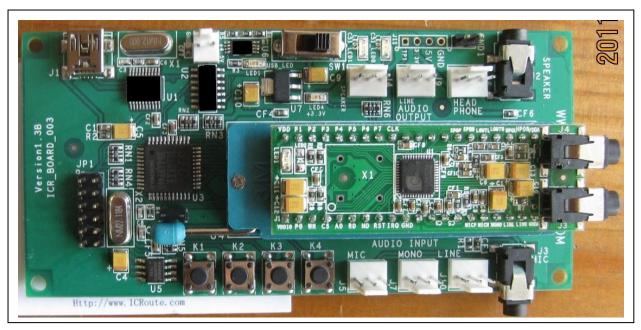



四. 开发板细节说明

1. USB 接口

B-LD3320 开发板焊接了一个 mini 5P 的 USB 接口。 这种接口也是目前在 MP3/MP4/移动硬盘等设备中最常见到的 USB 接口。开发者可以用一根标准 的 USB 连接线把开发板和 PC 机链接起来。通过这个 USB 接口可以完成: 供 电/下载单片机程序/下载 Flash 内容/打印 Debug 信息到 PC 机。

出于环保考虑,B-LD3320 开发板不包含 PC 机到开发板的 USB 连线。 该连线为标准的 USB 连线。一头插到 PC 机的 USB 口上,另外一头为 mini 5P USB 接口,为一般的 MP3/MP4/移动硬盘 所使用。开发者应该尽量使用手头的连线。如果需要一起采购,需要单独付费购买。



需要说明的是: 当使用开发板通过 Speaker 输出带动无源音箱时,需要的电流最高可到 300mA (随音量不同而不同)。因此对于 PC 机的 USB 口的电流输出以及 USB 连线的质量有一定要求。如果由于 USB 供电不足或者是连线质量导致电压不足,会出现**播放声音突然断掉**的情况。

此时,开发者应该更换 USB 接口,更换 USB 连线,或者使用稳压电源通过



外接电源接口供电。

2. 外接电源

使用外接电源进行供电时,注意正负极不要反向,避免烧掉芯片。在开发板上也对正负极有标注。

外接电源可以接收的输入电压范围为 4.5V~6V。

3. 拨动开关

拨动开关可以对整个开发板进行上电和断电的操作。 在下载单片机程序时,可以通过拨动开关方便地上电下单完成下载。

4. LED

开发板上共有4个LED灯。

USB 连接指示 LED: 用来指示是否通过 USB 接口连接到 PC 机上。

上电指示 LED: 用来指示是否打开了拨动开关给整个开发板上电。

LED 指示灯 LED1, LED2: 连接到 STC 单片机的 IO 管脚上,可以在 STC 单片机的程序中控制闪烁。

5. 音频输入输出接口

B-LD3320 开发板上引出了 LD3320 芯片支持的 3 种音频输入和 3 种音频输出接口: (接线柱的排列顺序描述以本文档第 3 页的照片为准)

• Speaker 功放喇叭输出:

□ 通过 M-LD3320 模块的 SPON 和 SPOP 管脚输出经过功放的



单声道声音,可以直接连接无源音箱。

- □ 三根接线柱的排列(从左向右)为: GND, SP0N, SP0P。 (接线柱的排列顺序描述以本文档第 3 页的照片为准)
- □ 开发者可以直接把 SPON 和 SPOP 连接到喇叭的 (+, -) 焊点上即可
- □ 开发板上方的音频插座可以直接插无源音箱。功能和 M-LD3320 模块右上方音频插座完全一样。

• Line-out 输出:

- □ 通过M-LD3320模块的LOUTL和LOUTR管脚输出声音信号,可以接入其他设备的Line-in接口。
- □ 三根接线柱的排列(从左向右)为: GND, LOUTR, LOUTL。 (接线柱的排列顺序描述以本文档第3页的照片为准)
- □ 开发者可以依次把三根接线柱和对应的 Line-in 接口的 三根线连接。

• Headphone 耳机立体声输出:

- □ 通过 M_LD3320 模块的 HPOR, HPOL 管脚输出未经过功放的立体声声音,可以直接连接立体声耳机。
- □ 三根接线柱的排列(从左向右)为: GND, HPOR, HPOL。 (接线柱的排列顺序描述以本文档第3页的照片为准)
- □ 开发者可以把 GND 和耳机的 GND 连接,把 HPOR 和 HPOL 依次和耳机的右喇叭/左喇叭连接。

MIC 麦克风输入:

- □ 通过 M-LD3320 模块的 MICP 和 MICN 管脚输入声音信号, 连接麦克风或者咪头。
- □ 三根接线柱的排列(从左向右)为: MICP, MICN, GND。



(接线柱的排列顺序描述以本文档第3页的照片为准)

- □ 如果开发者使用柱极体咪头(两个管脚):可以把 MICP 与咪头的 P 极连接,把 MICN 与咪头的 N 极连接,即可。 (一般咪头的两个管脚中,有一个管脚是和咪头的金属外壳相连接,这个管脚就是 N 极。肉眼可以看到 N 极和外壳的连接线)
- □ 如果开发者使用麦克风:可以把 MICP 与麦克风的左声道或者右声道连接,把 MICN 与麦克风的 GND 连接,即可。
- □ 如果 MICN 和 MICP 连接反向,会导致几乎没有声音进入 芯片,造成不识别。
- □ 开发板下方的音频插座可以直接插入麦克风。功能和 M-LD3320 模块右下方的音频插座完全一样。

● Mono 单声道 Line-in 输入:

- □ 通过 M-LD3320 模块的 MONO 管脚输入声音信号。该声音信号来自于其他设备的 Line-out 输出。
- □ 三根接线柱的排列(从左向右)为: MONO, NC, GND。 (接线柱的排列顺序描述以本文档第3页的照片为准)

• Line-in 输入:

- □ 通过 M-LD3320 模块的 LINL 和 LINR 管脚输入声音信号。 该声音信号来自于其他设备的 Line-out 输出。
- □ 三根接线柱的排列(从左向右)为: LINL, LINR, GND。 (接线柱的排列顺序描述以本文档第3页的照片为准)

6. 40PIN 锁紧座


B-LD3320 开发板通过 40PIN 的锁紧座来连接 M-LD3320 模块。具体的连接方



向见本文档的图片实例。

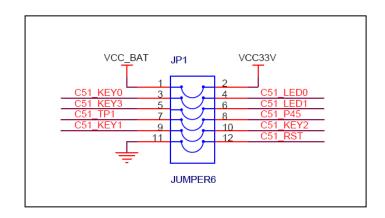7. 引出 IO 管脚排针

B-LD3320 开发板一共引出了 STC 单片机的 8 根 IO 管脚, 开发者可以通过这 8 根 IO 管脚输出控制信号到其他设备。



需要郑重说明:引出的8根 I0管脚中,有4根连接着开发板上的4个按键,有2根连接着开发板上的2个LED灯。所以开发者一定要注意,当使用 I0管脚作输出时,不要再去按动按键,避免短路烧毁芯片。

8. 晶振跳线帽

B-LD3320 开发板焊接的晶振是 22.1184 的无源晶振,可以同时提供给单片机和 M-LD3320 模块工作。

当安装上这个跳线帽时, M-LD3320 使用就是 B-LD3320 开发板上焊接的22.1184 晶振。

当不安装这个跳线帽时,M-LD3320没有连接任何晶振信号。开发者需要通过这个排针给M-LD3320模块输入晶振。供开发者实验其他晶振时使用。当开发者在M-LD3320模块上焊接了有源晶振时,也需要把这个跳线帽去掉。